
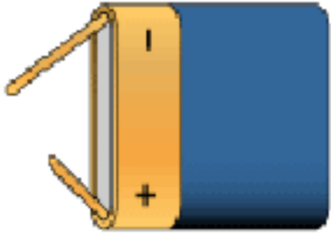


Fig. 1

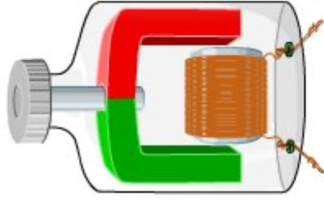

-
- Transforme l'énergie
- en énergie électrique




-
- Transforme l'énergie
- en énergie électrique



-
- Transforme l'énergie
- en énergie électrique

Exemples de générateurs

Fig. 2

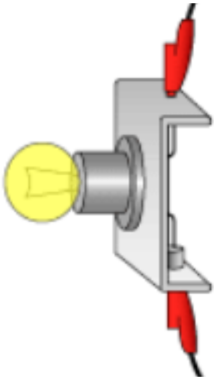

-
- Transforme l'énergie électrique
- en énergie




-
- Transforme l'énergie électrique
- en énergie





-
- Transforme l'énergie électrique
- en énergie

Exemples de récepteurs

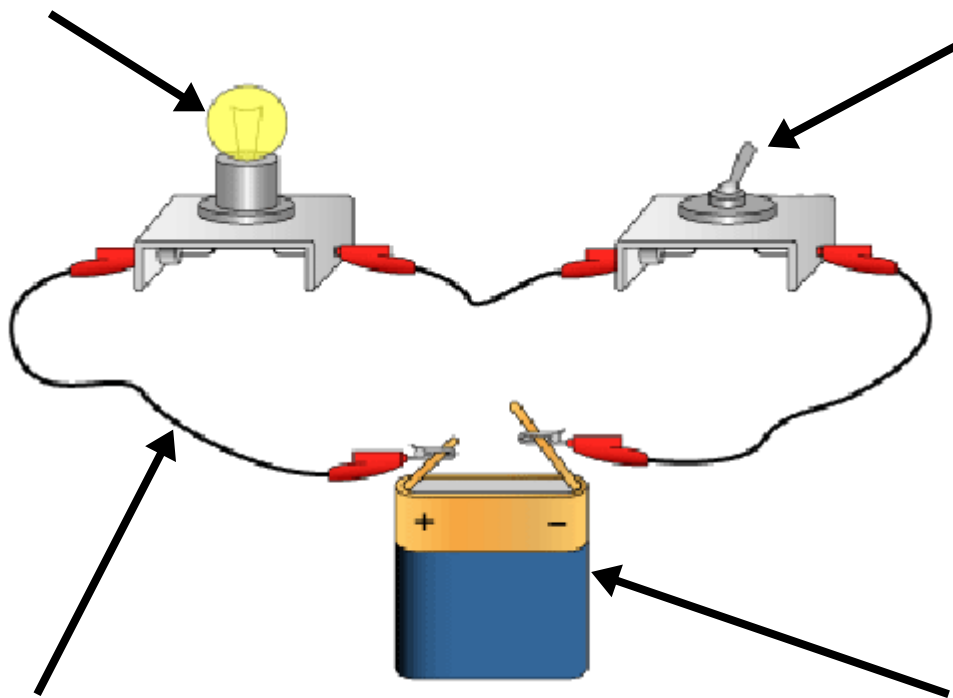

Le circuit électrique

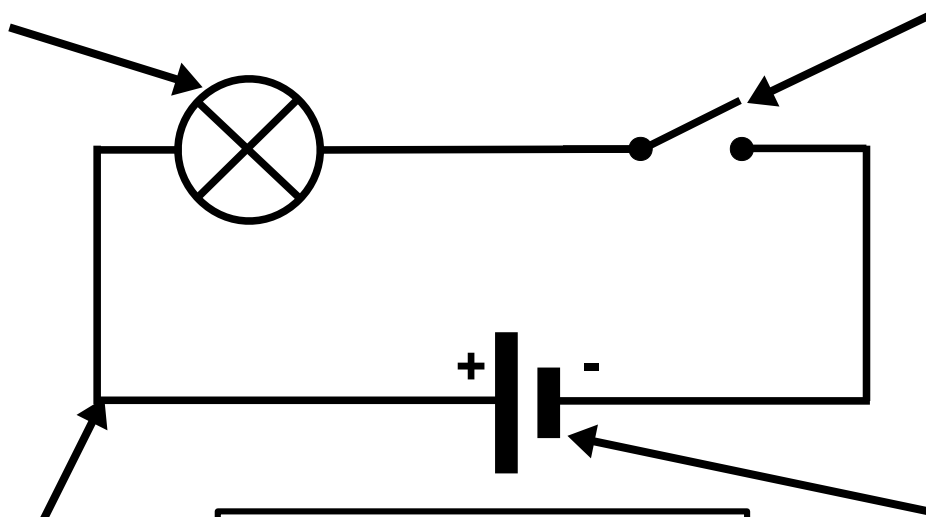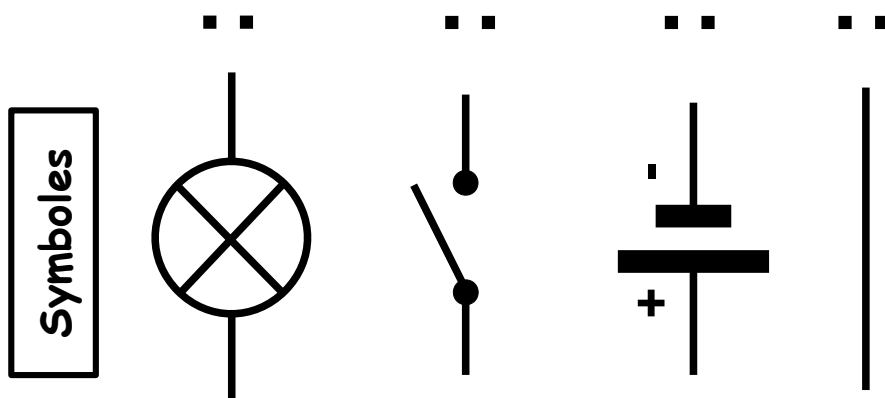

Le schéma électrique

NOM :

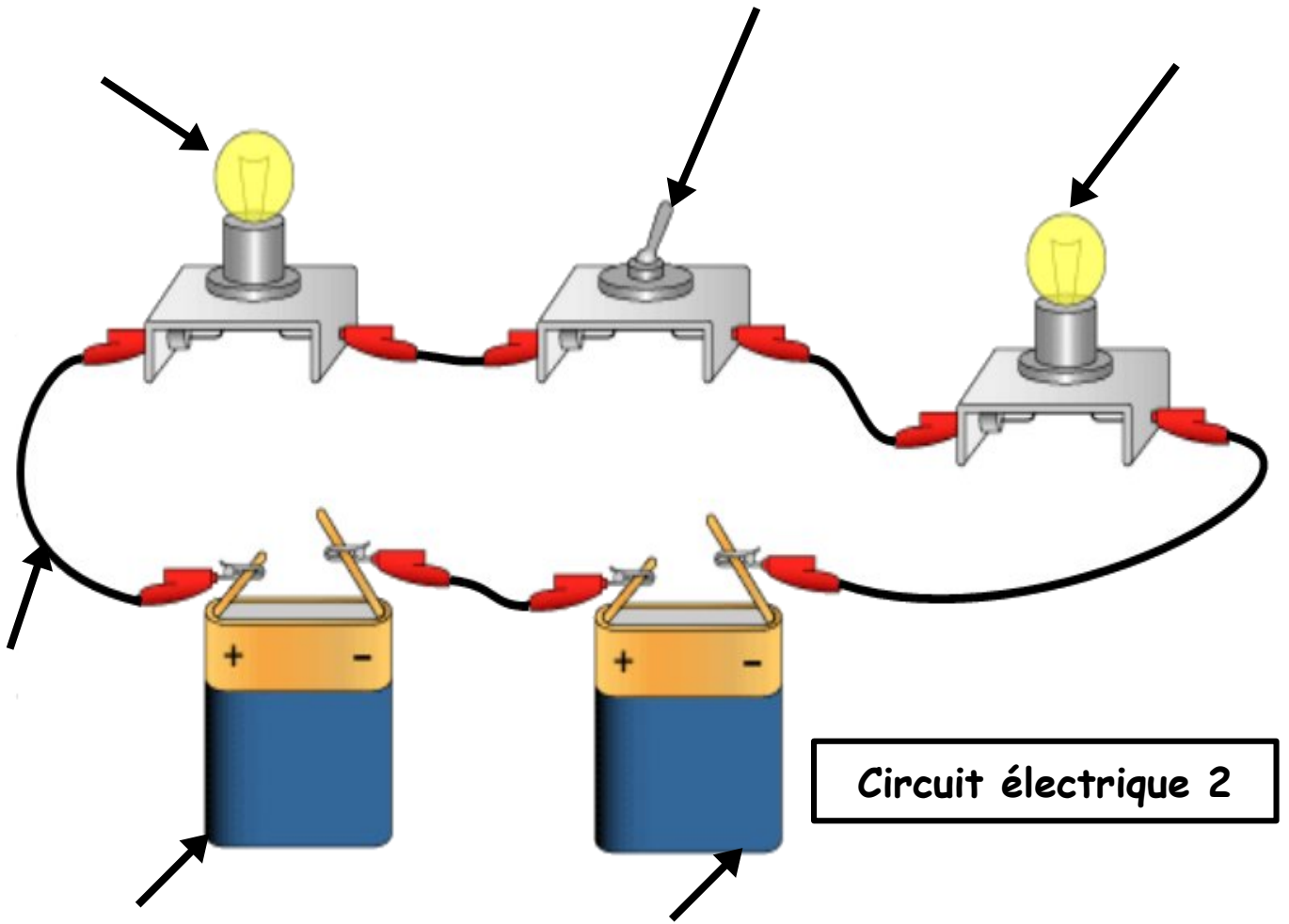


Schéma électrique 2